

Sposoby projektowania systemów cyfrowych

Top-down

- Idea całości projektu
- Dekompozycja na mniejsze bloki
- Projekt i rafinacja podbloków
- Łączenie bloków w całość

PRZYKŁAD (sumator kaskadowy)

- zdefiniowanie operacji sumatora kaskadowego
- określenie projektu za pomocą szeregu pełnych sumatorów
- zdefiniowanie pełnego sumatora za pomocą pół-sumatora
- skonstruowanie pełnego sumatora
- połączenie wszystkich bloków

1

Sposoby projektowania systemów cyfrowych

Down-top (bottom-up)

- Projektowanie najmniejszych elementów
- Łączenie komponentów w bloki funkcjonalne
- Powtarzanie procesu łączenia

PRZYKŁAD (sumator kaskadowy)

- Zdefiniowanie, zaprojektowanie, symulacja oraz synteza pełnego sumatora za pomocą pół-sumatora
- Skonstruowanie pełnego sumatora poprzez połączenie dwóch pół-sumatorów
- Zaprojektowanie sumatora n-bitowego dzięki szeregowemu połączeniu n pełnych sumatorów

2

Top-down i Bottom-up

Wybór sposobu projektowania zależy od rozmiaru i złożoności projektu, dostępnych zasobów oraz doświadczenia i preferencji projektanta

Wybór stylu top-down

- duże i złożone projekty z małym wykorzystaniem IP core
- we wczesnej fazie projektowej brak możliwości dekompozycji projektu na mniejsze elementy
- brak informacji dotyczącej komponentów na poziomie strukturalnym

3

Kod strukturalny

- Możliwość stworzenia hierarchicznego projektu za pomocą zbioru połączonych komponentów
- Komponenty (bloki uprzednio zweryfikowane i zsyntezowane) mogą być umieszczone w bibliotekach
- Uproszczenie procesu rafinacji, uruchamiania i usuwania błędów (mniejszy układ, łatwiejsze uruchamianie)


Tworzenie komponentów:

- Mniejsze komponenty
- Wyrażenia logiczne
- Opis funkcjonalny (behawioralny)

Rodzaje komponentów na różnych poziomach abstrakcji (netlista, RTL)

4

Kod strukturalny

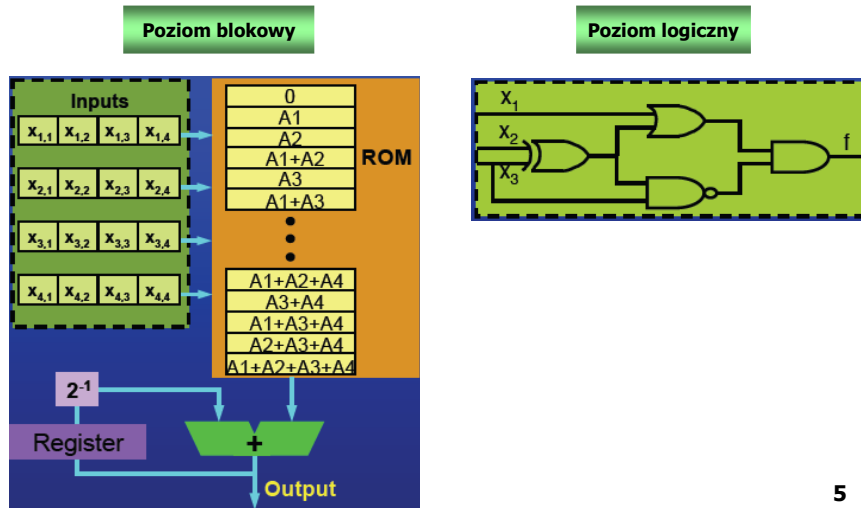

5

Reprezentacja strukturalna w VHDL

- Implementacja jednostki projektowej za pomocą specyfikacji połączeń podsystemów
 - ❖ Ciało architektury złożone tylko z połączonych podsystemów


Elementy strukturalne ciała architektury

- deklaracja sygnałów
- deklaracja komponentów
- konkretyzacja komponentów

6

Przykład architektury strukturalnej

Czterobitowy sumator kaskadowy

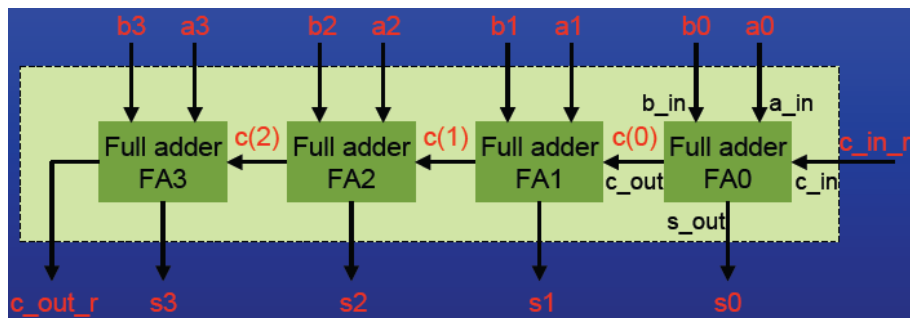

7

Deklaracja komponentów (component)

- Deklaracja komponentów – specyfikacja zewnętrznego interfejsu pod kątem stałych (*generic*) oraz portów (*port*)
 - ❖ brak wymagania implementacji komponentu, konieczność znajomości jego interfejsu

Deklaracja komponentu wykorzystuje nazwę, którą posiada jednostka projektowa definiująca komponent, a także taką samą deklarację portów.

Istnienie wielu komponentów o tej samej nazwie -> konieczność specyfikacji komponentu do wykorzystania

8


Przykłady deklaracji komponentu

```
architecture struct of ripple4 is
signal c: bit_vector(2 downto 0);

component full_adder
port(
a_in: in bit;
b_in: in bit;
c_in: in bit;
s: out bit;
c_out: out bit
);
end component;
```

```
architecture struct of reg8 is
component reg_blk
generic(N : integer := 8)
port(
clk: in bit;
d: in bit_vector(0 to N-1);
q: out bit_vector(0 to N-1)
);
end component;
```

Specyfikacja komponentu

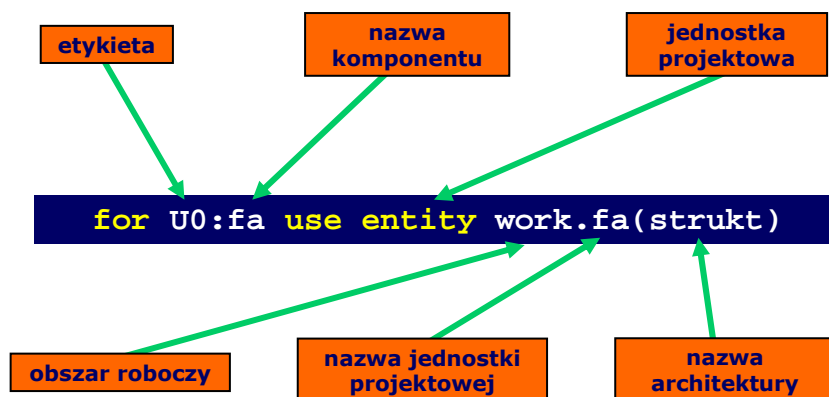

Specyfikacja komponentów i synteza

- Specyfikacja komponentów tylko do celów symulacji
- Narzędzia syntezy ignorują specyfikację komponentów
- Do syntezy projektu używane są najpóźniej skompilowane komponenty

Konkretyzacja komponentów

- deklaracja komponentu – definicja rodzaju modułu
- konkretyzacja – wykorzystanie modułu w projekcie
- deklaracja komponentu w ciele architektury wraz z deklaracją sygnału (przed *begin*)
- konkretyzacja komponentu w ciele architektury (po *begin*)

Uwaga: komponenty mogą być opisane strukturalnie lub behawioralnie w oddzielnych jednostkach projektowych, traktując je jako oddzielne projekty

11

Konkretyzacja komponentów

```
architecture struct of ripple4 is
--deklaracja komponentu

--specyfikacja komponentu
for U0:fa use entity work.fa(struk)

signal c: bit_vector(2 downto 0);


begin
FA0:fa
  port map(
    a_in => a(0),
    b_in => b(0),
    c_in => c_in_f,
    s_out => s_out_f(0),
    c_out => c(0)
  );
```

```
component fa
  port(
    a_in: in bit;
    b_in: in bit;
    c_in: in bit;
    s: out bit;
    c_out: out bit
  );
end component;
```

12


Przykład projektowy

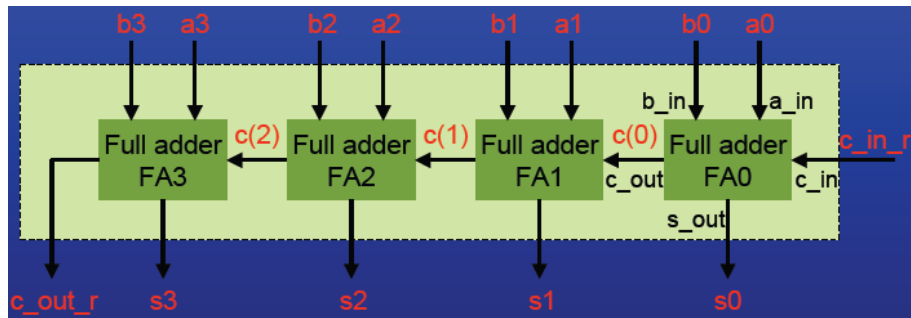Czterobitowy sumator złożony z czterech pełnych sumatorów połączonych szeregowo bitem przeniesienia



13


Konstrukcja pół-sumatora

 

4 kombinacje dodawania

x	y	Carry c	Sum s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

tablica prawdy

 

realizacja (struktura)

14

Kod VHDL pół-sumatora

```

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ha is
  port( a, b: in bit;
        sum, c_out: out bit);
end ha;

architecture behav of ha is
begin
  sum <= a xor b;
  c_out <= a and b;
end behav;


```

15

Konstrukcja pełnego sumatora

c_i	x_i	y_i	c_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

tablica prawdy

 

realizacja

konstrukcja z pół-sumatorów

16

Kod VHDL pełnego sumatora

```
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fa is
port( x, y,cin: in bit;
s, cout: out bit);
end fa;

architecture struc of fa is

-- deklaracja komponentów
component ha
port( a, b: in bit;
sum, c_out: out bit);
end component;

-- specyfikacja komponentów
for U0: ha use entity work.ha(behav);
for U1: ha use entity work.ha(behav);
```

17

Kod VHDL pełnego sumatora c.d.

```
-- deklaracja sygnałów
signal s_tmp: bit;
signal c_tmp1, c_tmp2: bit;

begin
-- konkretyzacja komponentów
U0: ha port map(x, y, s_tmp, c_tmp1);
U1: ha port map(b => s_tmp,
a => cin,
c_out => c_tmp2,
sum => s);
-- generowanie wyjścia za pomocą przypisania sygnałów
cout <= c_tmp1 or c_tmp2;
end struc;
```

18

Kod VHDL sumatora czterobitowego

```
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity adder4 is
  port( x4, y4: in bit_vector(3 downto 0);
        cin4: in bit;
        s4: out bit_vector(3 downto 0);
        cout4: out bit);
end adder4;

architecture struc of adder4 is
  -- deklaracja komponentów
  component fa
    port(x, y,cin: in bit;
         s, cout: out bit);
  end component;
```

19

Kod VHDL sumatora czterobitowego c.d.

```
-- specyfikacja komponentów
for U0: fa use entity work.fa(struc);
for U1: fa use entity work.fa(struc);
for U2: fa use entity work.fa(struc);
for U3: fa use entity work.fa(struc);

signal c1, c2, c3: bit;

begin
  U0: fa port map(x4(0), y4(0), cin4, s4(0), c1);
  U1: fa port map(x4(1), y4(1), c1, s4(1), c2);
  U2: fa port map(x4(2), y4(2), c2, s4(2), c3);
  U3: fa port map(x4(3), y4(3), c3, s4(3), cout4);
end struc;
```

20